Maxence Nunes – Johny Vaca Le 13.10.2026

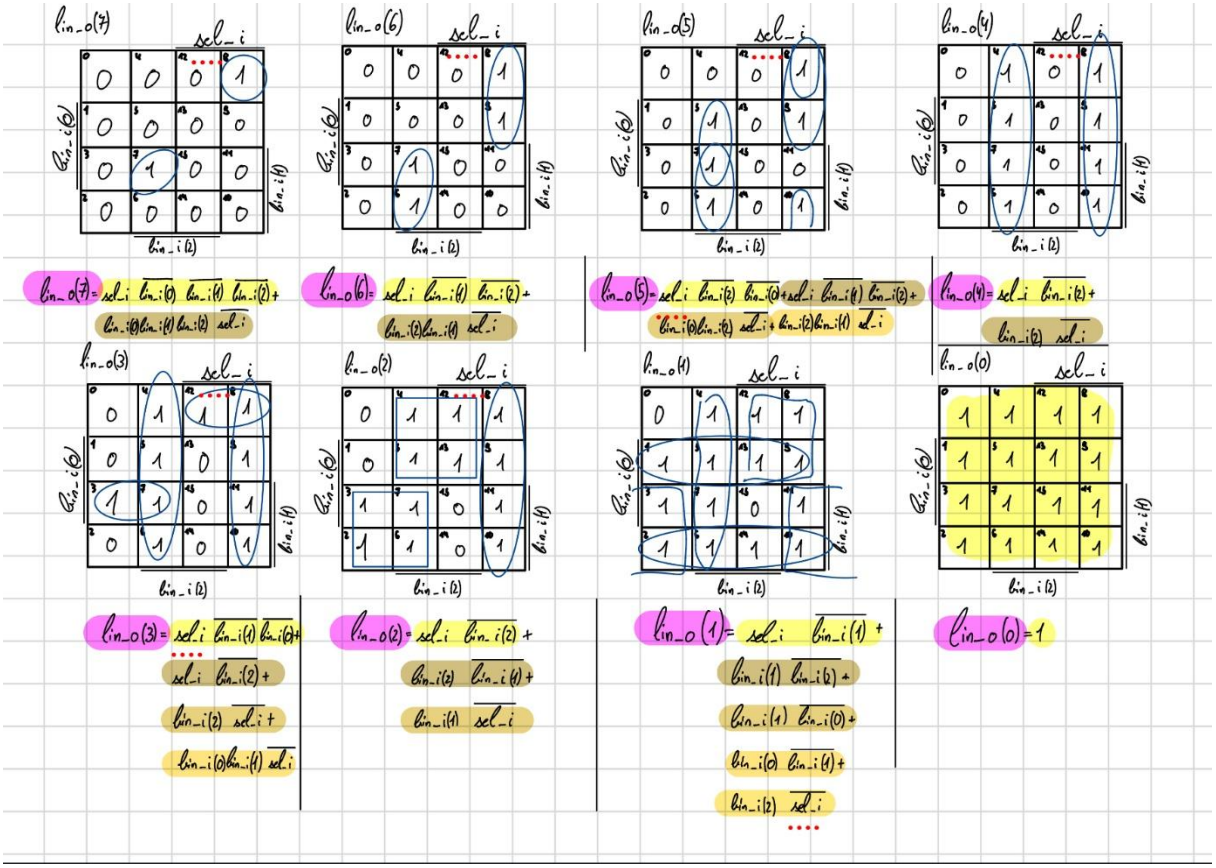
Exercice 1.

Annexes

Table de vérité (`en_i = 1`)

sel_i	bin_i(2)	bin_i(1)	bin_i(0)	lin_o(7)	lin_o(6)	lin_o(5)	lin_o(4)	lin_o(3)	lin_o(2)	lin_o(1)	lin_o(0)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Exercice 2


lin_o(7)
lin_o(6)
lin_o(5)
lin_o(4)
lin_o(3)
lin_o(2)
lin_o(1)
lin_o(0)
sel_i
lin_i(0)
lin_i(1)
lin_i(2)
lin_o(7)= sel_i lin_i(0) lin_i(1) lin_i(2) + lin_i(0) lin_i(1) lin_i(2) sel_i
lin_o(6)= sel_i lin_i(1) lin_i(2) + lin_i(2) lin_i(1) sel_i
lin_o(5)= sel_i lin_i(2) lin_i(0) + sel_i lin_i(1) lin_i(2) + lin_i(0) lin_i(2) sel_i + lin_i(2) lin_i(1) sel_i
lin_o(4)= sel_i lin_i(2) + lin_i(2) sel_i
lin_o(3)= sel_i lin_i(1) lin_i(2) + sel_i lin_i(2) + lin_i(2) sel_i + lin_i(0) lin_i(1) sel_i
lin_o(2)= sel_i lin_i(2) + lin_i(2) lin_i(1) + lin_i(1) sel_i
lin_o(1)= sel_i lin_i(1) + lin_i(1) lin_i(2) + lin_i(1) lin_i(0) + lin_i(0) lin_i(1) + lin_i(2) sel_i
lin_o(0)=1